

CQ MILANO

Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano


IQ2MI

notizie storie progetti novità

Milano 18/02/2014

COME OTTENERE UN AMPLIFICATORE LINEARE 1.8 ÷ 30 MHZ DA UN RICETRASMETTITORE CODAN 9360

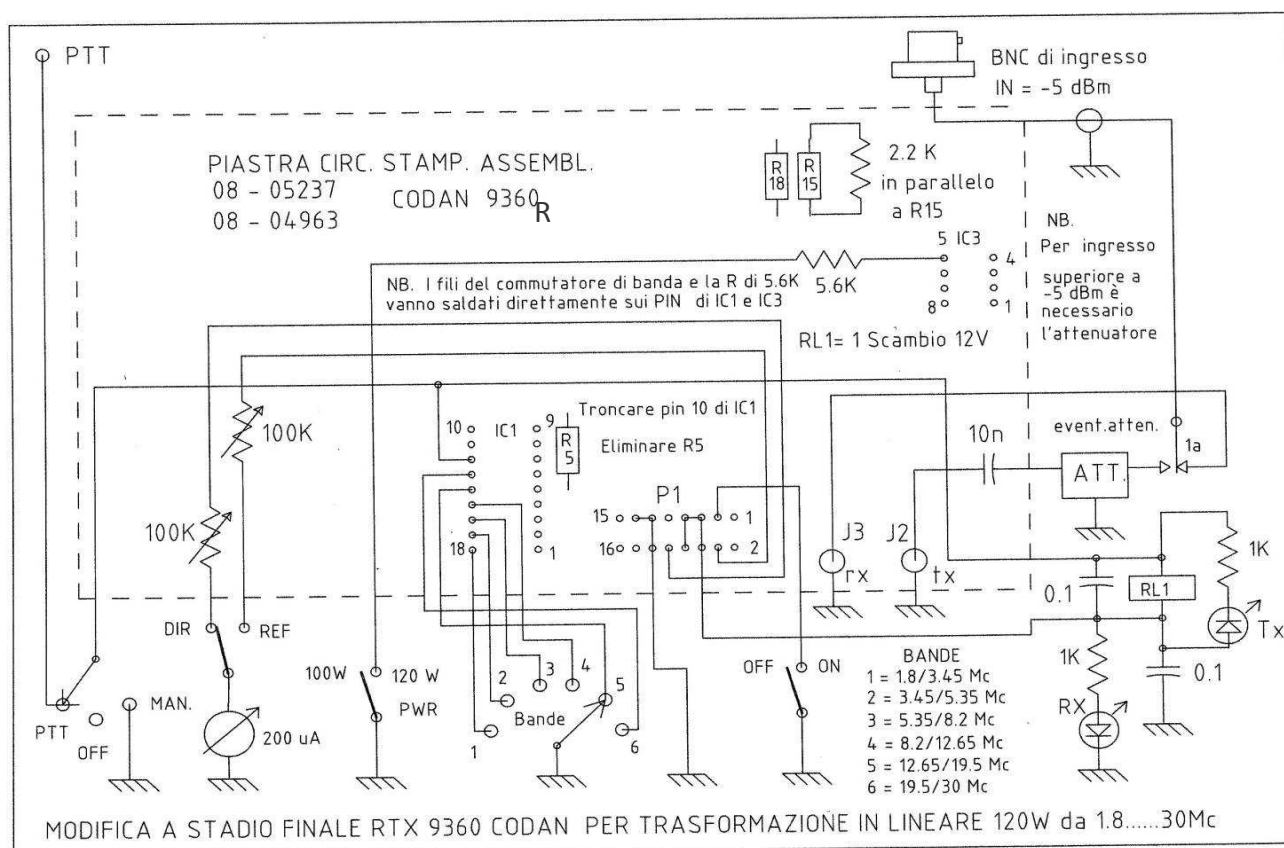Faccio riferimento alla Newsletter 395 del 14 gennaio 2014, per presentare lo schema elettrico definitivo dopo il collaudo del prototipo. Estano tutte valide le istruzioni riportate nella NL citata.



Unica segnalazione riguarda il contenuto armonico dell'emissione: < -40 dBC su tutte le bande amatoriali ad eccezione dei 160 m dove si scende a 30 dB. Per quanto riguarda la distorsione, nella prova dei 2 toni non superando i 100W siamo a -30 dB sotto ciascun tono. **Pietro I2BUM**